

# **Computer homework report**

Transformer test

Fateme Changizian

9332682


Electrical engineering department, Shiraz  
University

## فهرست مطالب:


- گام اول
- گام دوم
- گام سوم

## گام دوم:


جریان بار ورودی

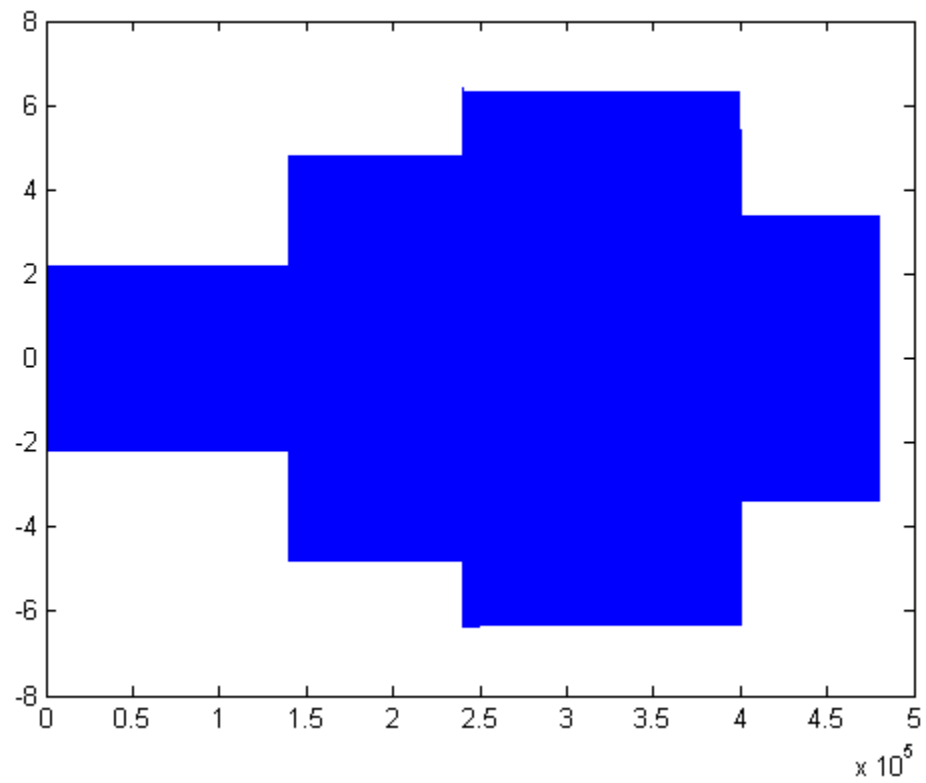

## جریان بار خروجی

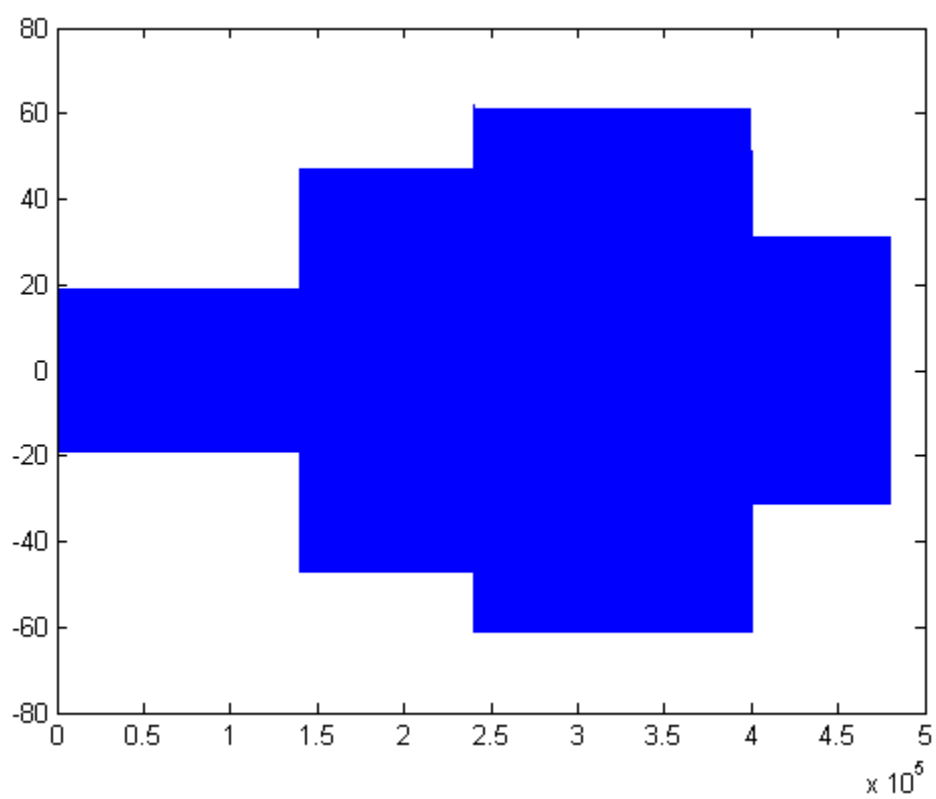


ولتاژ دو سر بار

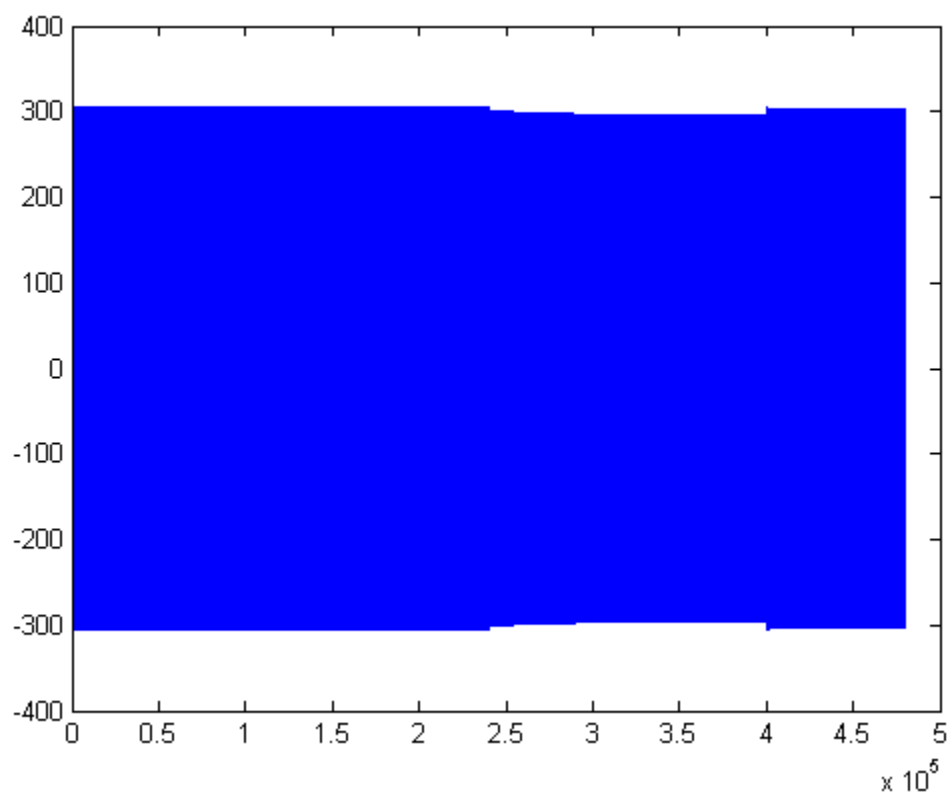



Vload

# گام سوم

توان ورودی

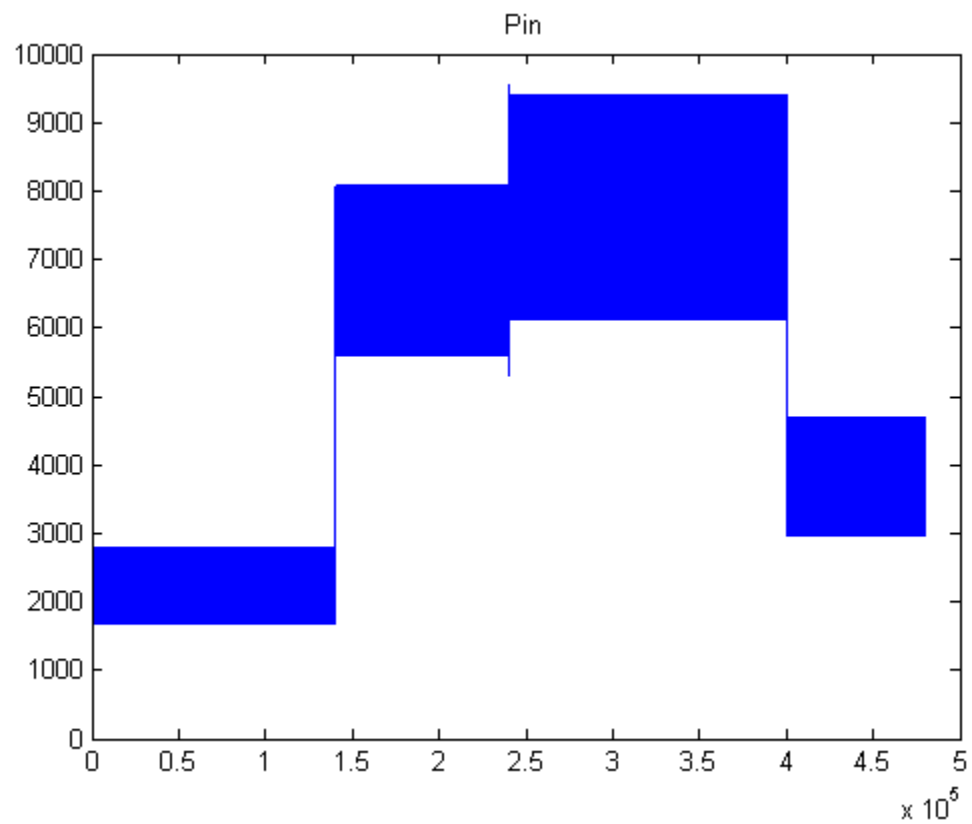


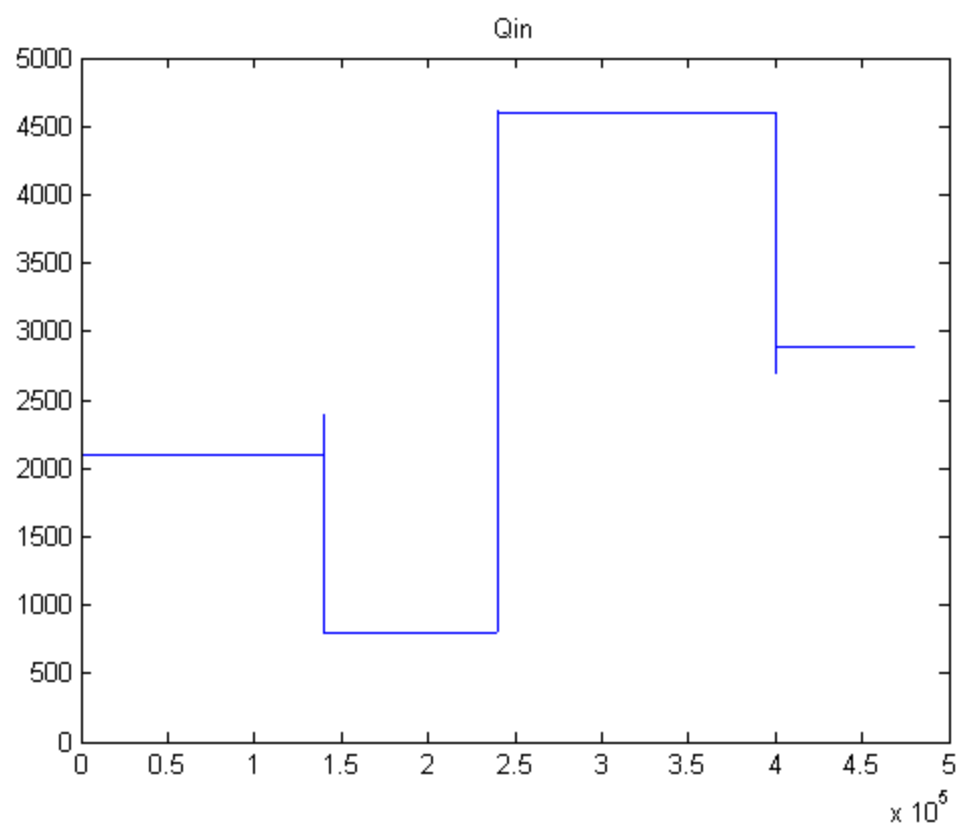


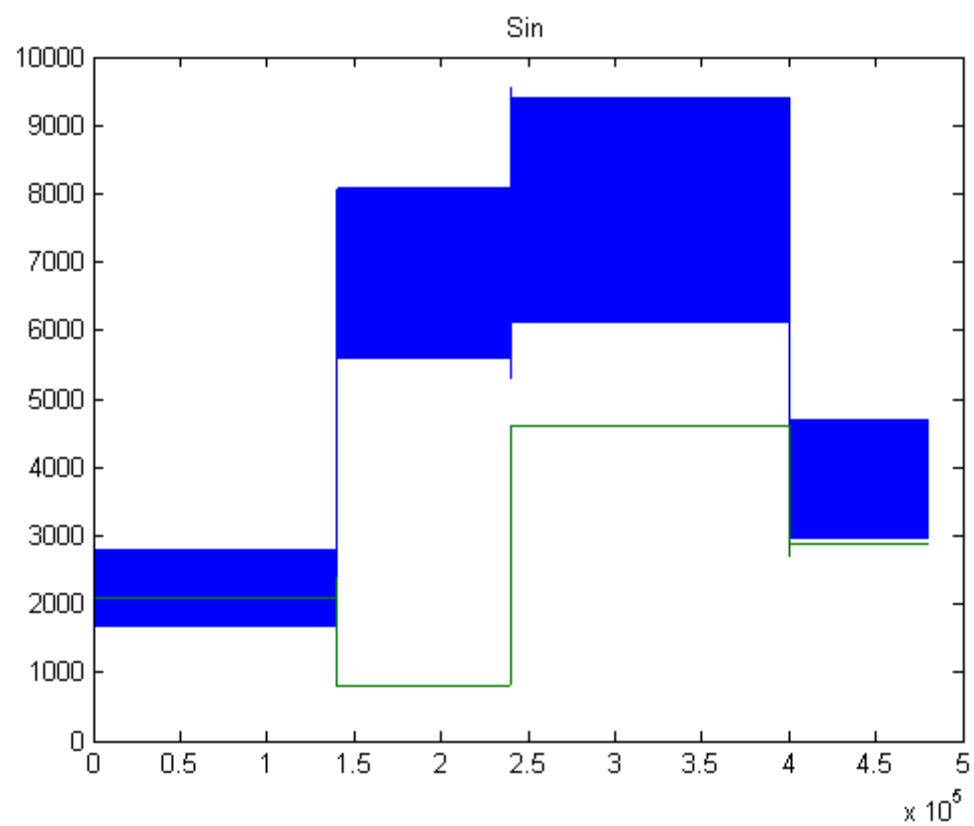





## توان خروجی

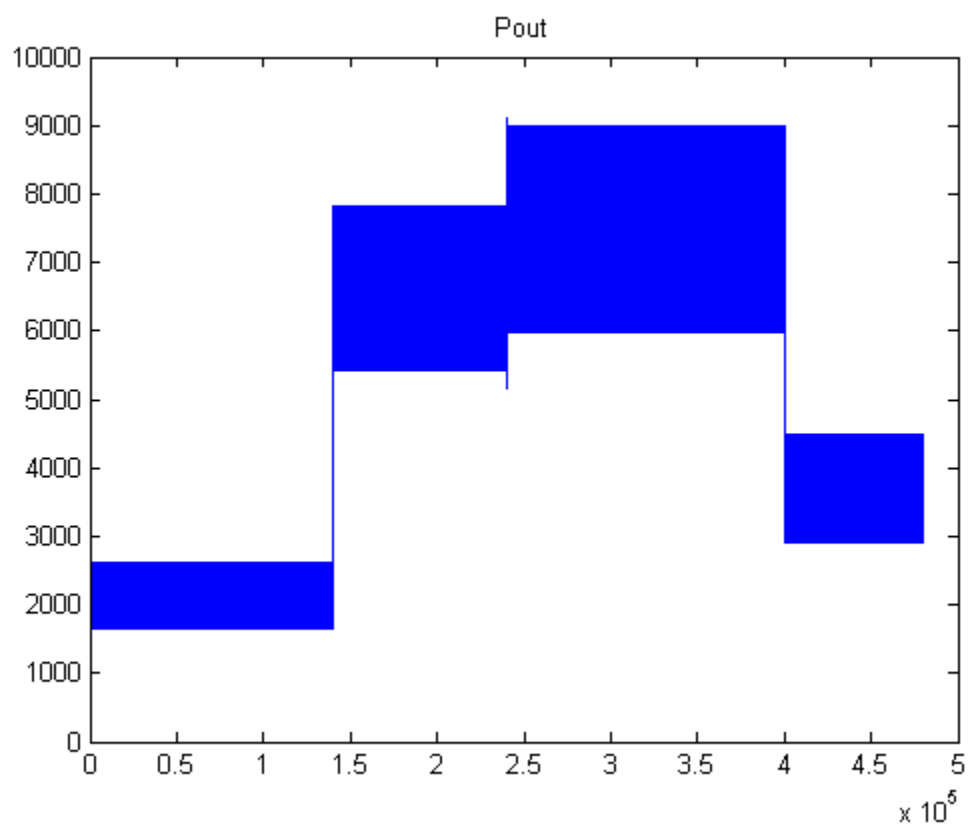


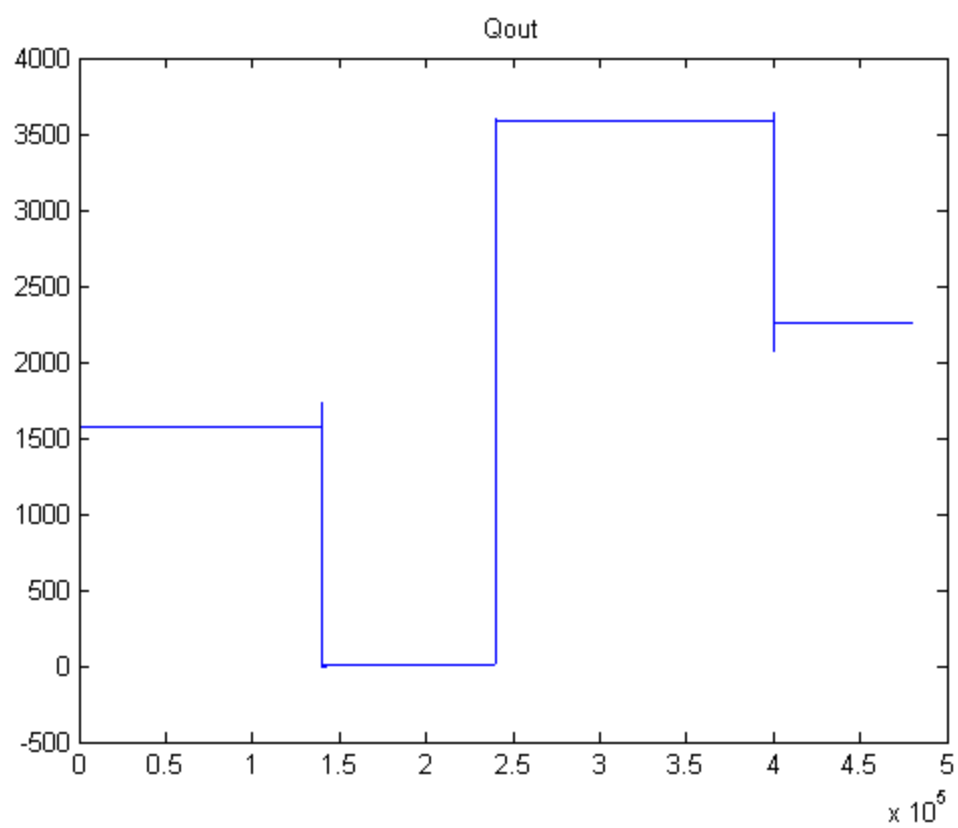

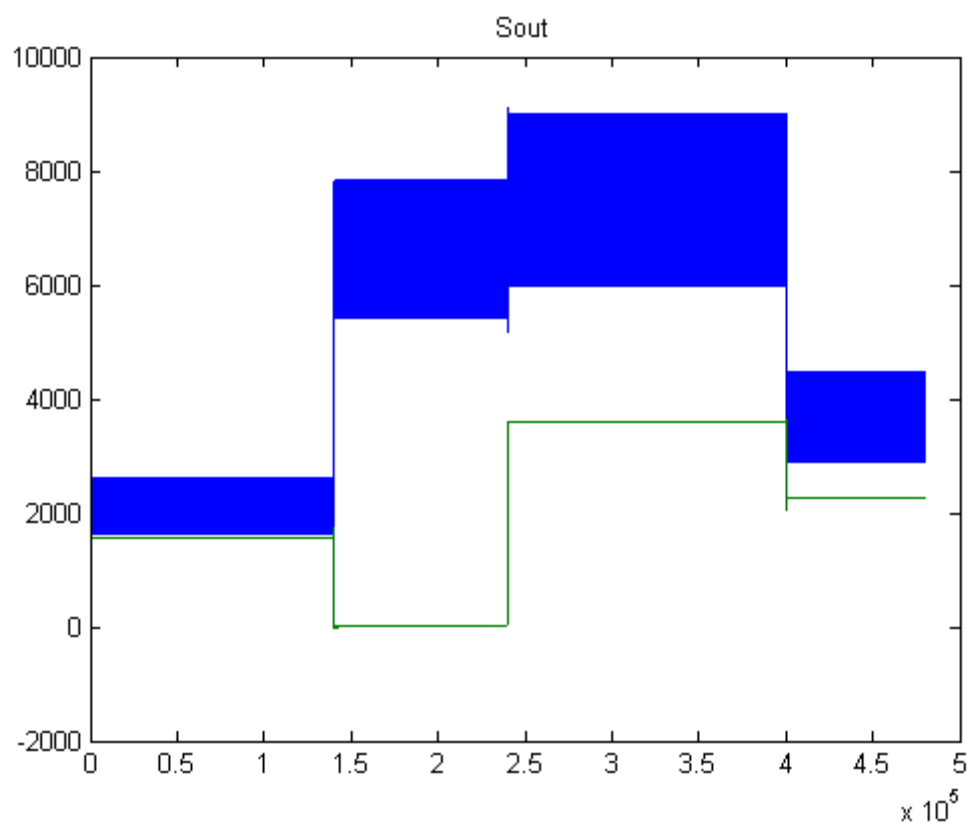


## تلفات ترانسفورماتور

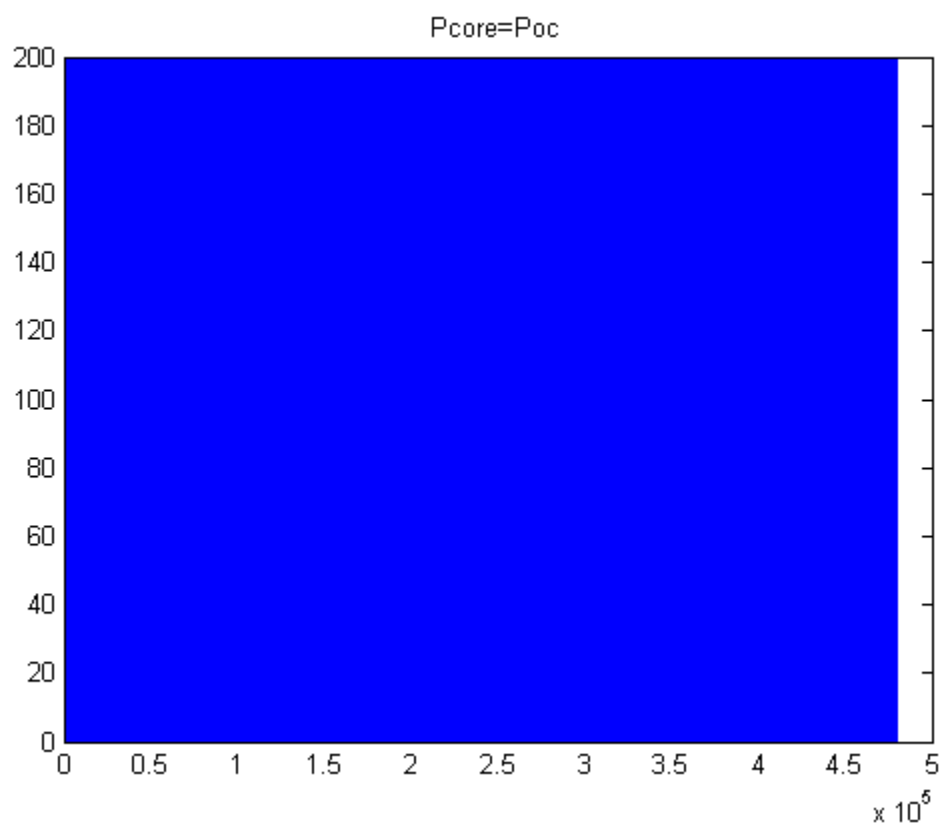

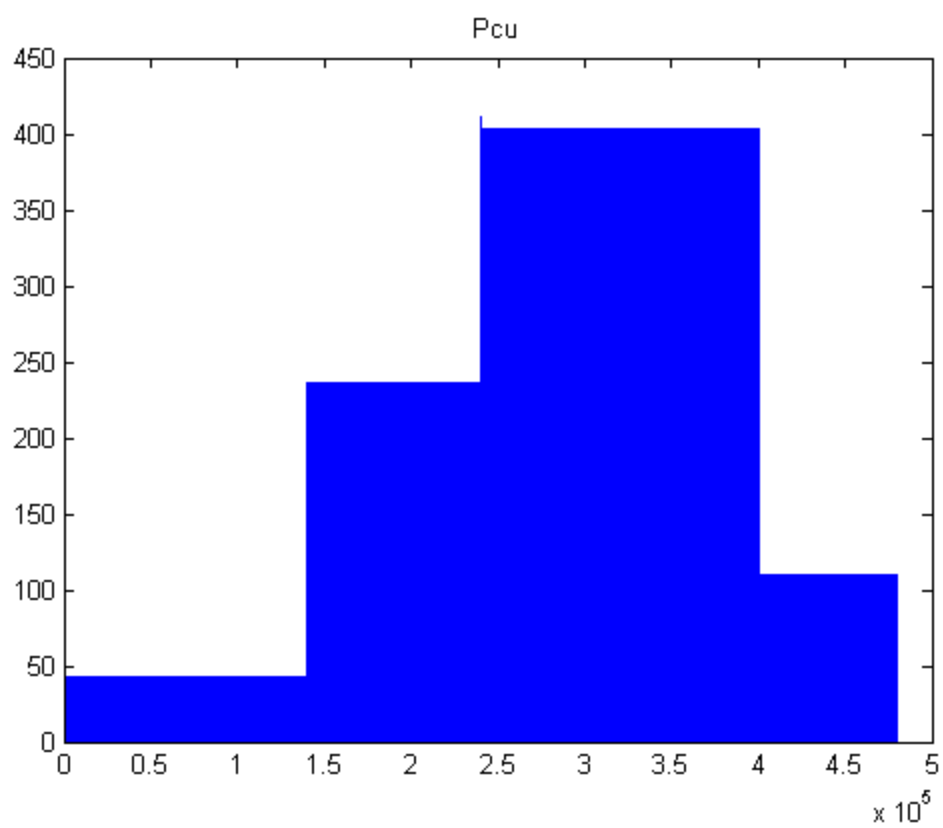

## بازده ترانسفورماتور

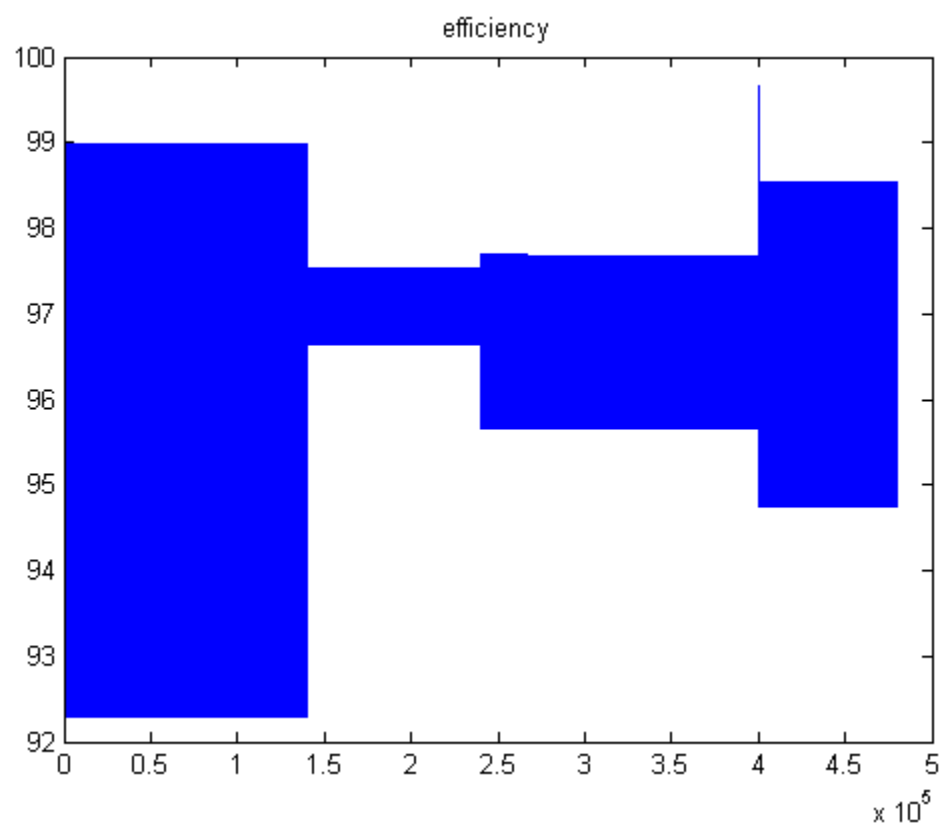

## تنظيم ولتاژ

